

Chapitre 6 : Logique Séquentielle-les Compteurs



6.1) Introduction

Dans ce chapitre, on étudie les différentes méthodes de conception des compteurs digitaux à partir des bascules de base. Il s'agit de compter un certain nombre d'état représentant chacun un code binaire. Le passage d'un état à un autre est commandé par un signal d'horloge et chaque état est représenté une seule fois pendant une séquence.

Un compteur peut être représenté par son modulo, ceci correspond à un nombre d'état pouvant être représenté dans une séquence.

6.2) Classification des compteurs

On distingue deux critères de classification :

-  Le mode du comptage ;
-  Le mode de commande.

6.2.1) Classification suivant le mode de commande

COMPTEURS ASYNCHRONES

Le signal d'horloge (signal de commande ou impulsions) est appliqué à la bascule de plus faible poids si le code est pondéré ou de façon plus générale à la bascule dont la sortie change le plus souvent d'état pendant le cycle de comptage. Les autres bascules sont connectées à la première en reliant la sortie 'Q' de la bascule précédente à l'entrée horloge de la bascule suivante (dans le cas des bascules où l'horloge réagit sur front descendant).

Le temps qui sépare l'arrivée du signal de commande sur la bascule précédente et le moment où il est reçu par la bascule suivante est égal au temps de propagation (**tp**).




On constate que le retard accumulé est égal à '**n.tp**' avec '**n**', étant le nombre de bascules. Ce qui constitue un inconvénient majeur des compteurs asynchrones.

Exemple : Compteur Asynchrone Modulo 4


Séquence ...0, 1, 2, 3, 0 ...

$N_{max}=(3)_{10}=(11)_2$ donc 2 F/FS

Compte	2^1	2^0
0	0	0
↓		
1	0	1
↓		
2	1	0
↓		
3	1	1

  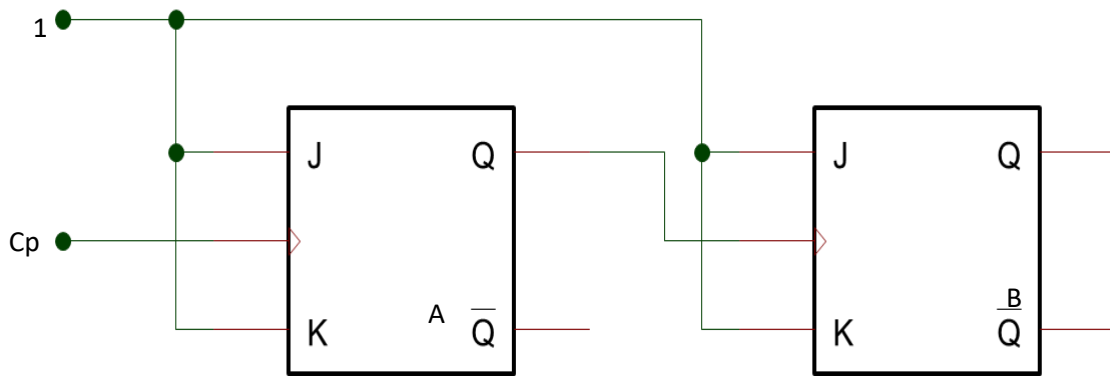

 Aux fréquences élevées tenir compte de t_p



On constate à partir du timing qu'il existe un phénomène de recouvrement, nous en concluons donc que les compteurs asynchrones sont plutôt adaptés aux applications qui n'utilisent pas de fréquences très élevées.

COMPTEURS SYNCHRONES

Ils sont conçus de façon que chaque bascule qui le constitue soit commandée par le même signal d'horloge.

COMPTEURS CYCLIQUES

Ce sont des compteurs qui ne génère qu'une seule séquence de comptage et qui s'arrête à la fin de la séquence, on peut redémarrer la séquence en envoyant une impulsion sur une entrée spéciale.

6.2.2) Classification suivant le mode de comptage

On distingue :

- Les compteurs proprement dit qui s'incrémentent à chaque impulsion (coup d'horloge) ;
- Les décompteurs qui se décrémentent à chaque coup d'horloge ;
- Les compteurs réversibles qui donnent la possibilité de choisir à l'aide d'une borne de commande mode de fonctionnement.

6.3) Les différentes méthodes de réalisation des compteurs

Il faut d'abord déterminer le nombre de bascules nécessaires. Ce nombre 'n' dépend en générale du nombre maximal, N_{max} à compter dans une séquence.

Exemple 1 : 1^{ère} séquence ...2, 3, 0, 1, 2,3, ... compteur modulo 4, $N_{max} = (11)_2$ donc 2F/FS sont nécessaires.

Exemple 2 : 2^{ème} séquence ...2, 3, 6, 7, 9, 2, ... compteur modulo 5

$N_{max} = (9)_{10} = (1001)_2$ donc 4F/FS


6.3.1) Réalisation des Compteurs Asynchrones

Il est possible de réaliser des compteurs asynchrones de deux manières :


- Avec des F/Fs JK câblées en T (conception type T)
- Avec des F/Fs type D (conception type D)

REALISATION D'UN COMPTEUR MODULO $N=2^n$ (N ENTIER)

Exemple : Prenons : $N=8=2^3$ ($n=3$)

 

(Compteur modulo 8 ; conception type T)

 



(Compteur modulo 8 ; conception type D)

Remarque: Pour réaliser un compteur d'une puissance de 2 supérieure il suffit d'ajouter en cascade autant de bascule que de puissances de 2.



REALISATION D'UN DECOMPTEUR MODULO $N=2^n$

Il existe deux méthodes de bases

  - ✚ Utiliser des bascules à commande sur front descendant en reliant successivement \bar{Q} de la bascule précédente à l'entrée horloge de la bascule suivante ($\bar{Q}_n = H_{n+1}$) :



  ✚ F/Fs commandées sur front montant en reliant $Q_n = H_{n+1}$



REALISATION D'UN COMPTEUR / DECOMPTEUR ASYNCHRONE

Compteur : On utilise des F/Fs JK réagissant sur front descendant en reliant $Q_n = H_{n+1}$
(Fonction T : J = K)



Décompteur : On utilise des F/Fs JK réagissant sur front descendant en reliant $\bar{Q}_n = H_{n+1}$

On peut réaliser un compteur /décompteur en commutant H_{n+1} à Q_n ou \bar{Q}_n

Prenons M tel que

- Si $M = 0$, $H_{n+1} = Q_n$
- Si $M = 1$ $H_{n+1} = \bar{Q}_n$
  
$$H_{n+1} = \bar{M}Q_n + M\bar{Q}_n = M \oplus Q_n$$



REALISATION D'UN COMPTEUR MODULO $N \neq 2^n$ (N ENTIER)


La méthode consiste à réaliser un compteur modulo N' avec N' la puissance de 2 immédiatement supérieure à N.

Exemple: Soit à réaliser un compteur modulo 5. La puissance de 2 immédiatement supérieure à 5 est 8 c'est-à-dire 2^3 , nous allons donc réaliser notre compteur autour d'un compteur

modulo 8 et pour arriver à notre but, il faut donc prévoir une remise à 0 au 6^{ème} compte ce qui nous impose l'utilisation des bascules avec entrée de remise à 0.

Compte	Q _C	Q _B	Q _A	RAZ
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
2	0	1	0	0
3	0	1	1	0
4	1	0	0	0
5	1	0	1	1
6	1	1	0	φ
7	1	1	1	φ

$$\text{RAZ} = Q_C \cdot Q_A$$

 


6.3.2) Réalisation des Compteurs Synchrones

On distingue 3 méthodes de réalisation :

- Avec des F/Fs JK câblées en T
- Avec des F/Fs type D
- Avec des F/Fs JK (méthode universelle)

REALISATION AVEC DES F/FS JK CABLEES EN T

Schéma de principe

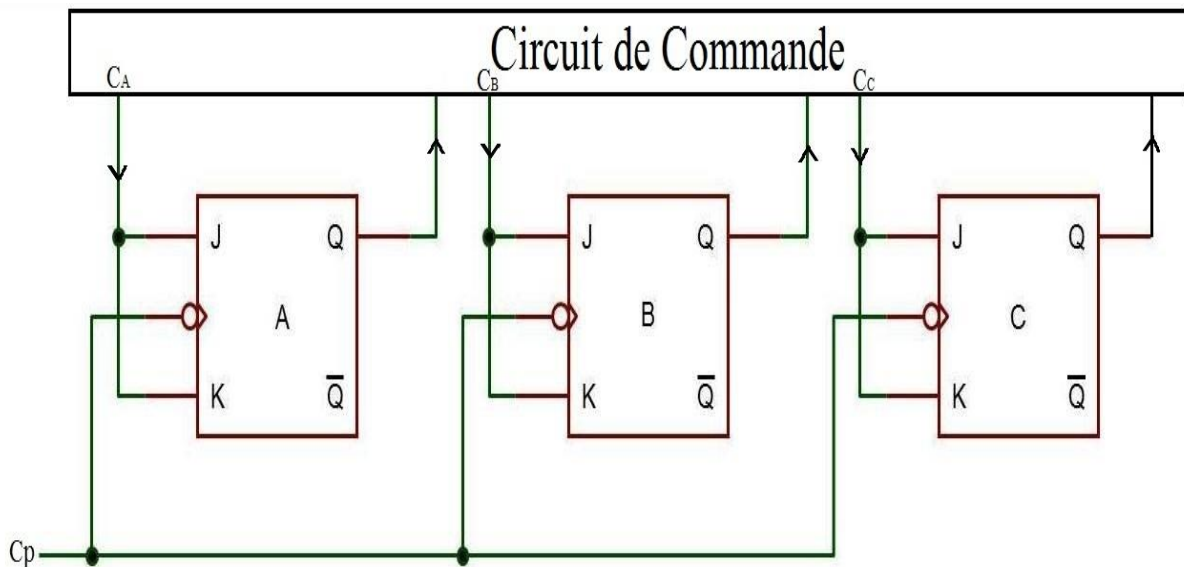

Le travail à effectuer après avoir déterminé le nombre de F/FS nécessaires est de réaliser le circuit de commande. Il doit fournir autant de sorties de commande que de bascules. Si une sortie de commande C est égal à 1, cela signifie qu'il y a changement d'état de la bascule sur le front descendant de l'horloge sinon l'état précédant est conservé. C'est-à-dire s'il n'y a pas changement d'état de la bascule alors $C = 0$.

Exemple : Compteur Synchrone

Séquenc

.....2, 7, 5, 6, 2..... etc.

On a un compteur modulo 4 avec $N_{\max} = (7)_{10} = (111)_2$ soit 3 F/FS


Compte	Q_C	Q_B	Q_A	C_C	C_B	C_A
2	0	1	0	1	0	1
7	1	1	1	0	1	0
5	1	0	1	0	1	1
6	1	1	0	1	0	0

$$C_A = \overline{Q_C} + \overline{Q_B} = \overline{Q_C Q_B}$$

$$C_C = \overline{Q_A} ; C_B = Q_A$$

REALISATION AVEC DES F/FS TYPE D

Schéma de principe

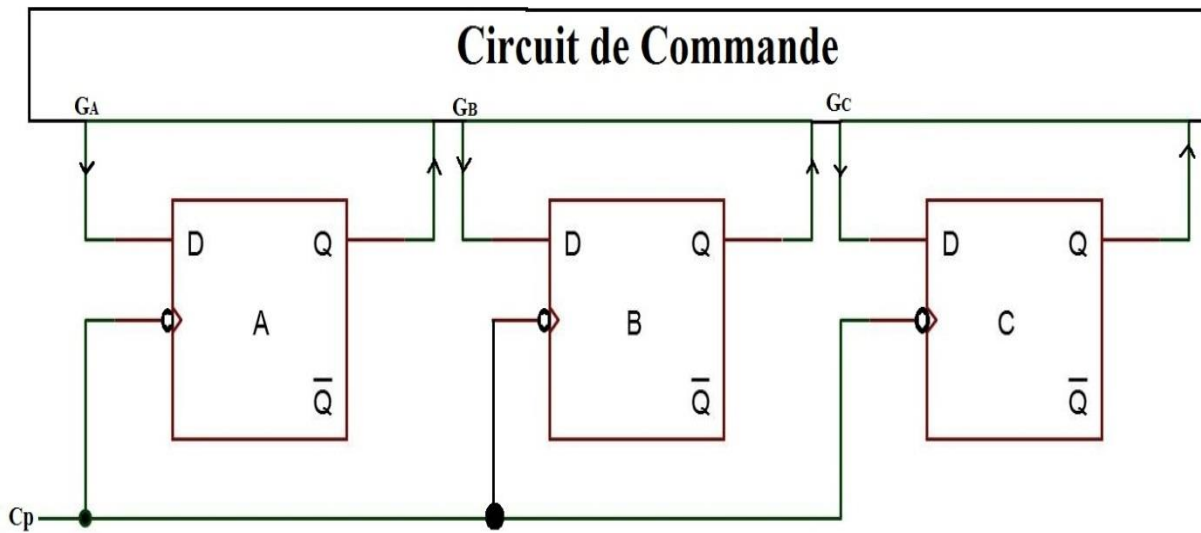

Exemple : Soit à réaliser le compteur synchrone suivant

Séquence0, 2, 4, 5, 0.....

$N_{\max} = (5)_{10} = (101)_2 \Rightarrow 3 F/FS$

Compte	QC	QB	QA	GC	GB	GA
0	0	0	0	0	1	0
2	0	1	0	1	0	0
4	1	0	0	1	0	1
5	1	0	1	0	0	0

$$G_B = \overline{Q_C} \cdot \overline{Q_B}$$

$$G_C = Q_B + G_A$$

$$G_A = \overline{Q_C} Q_A$$


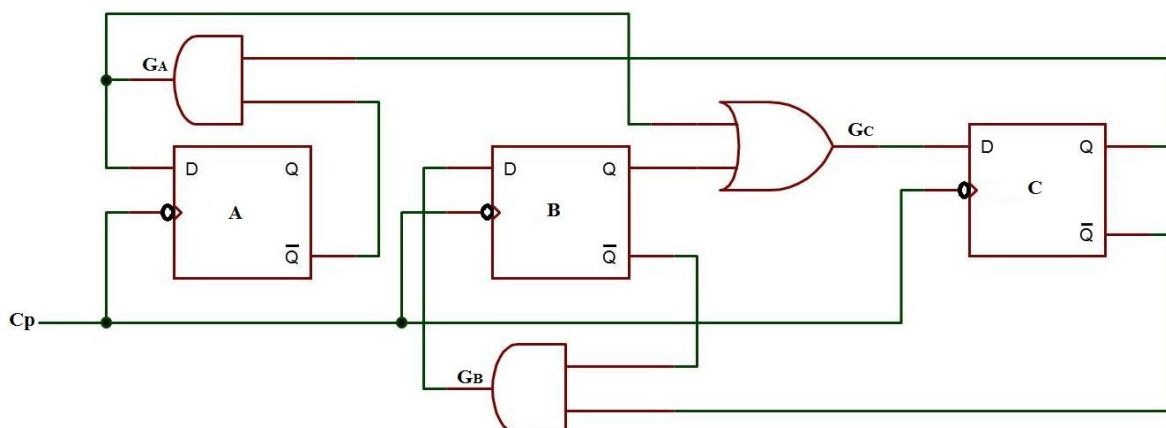


Diagramme d'état

 

REALISATION AVEC DES F/FS JK (METHODE UNIVERSELLE)

J	K	Q_n	Q_{n+1}
0	φ	0	0
1	φ	0	1
φ	1	1	0
φ	0	1	1

Démarche à suivre pour réaliser un compteur synchrone avec cette méthode

- Déterminer le nombre de F/Fs nécessaires
- Dresser une table de comptage
- Déterminer les entrées J et K de chaque bascule en fonction des sorties et simplifier par la méthode de Karnaugh si nécessaire
- Concevoir le schéma du circuit proprement dit.

Exemple : Compteur qui ne compte que les nombres impairs entre 0 et 8

(0 compris).

Séquence.....0, 1, 3, 5, 7, 0.....

$N_{\max} = (7)_{10} = (111)_2 \Rightarrow 3F/Fs (A, B, C)$

Etat Précédant			Etat Suivant								
Q _C	Q _B	Q _A	Q _C	Q _B	Q _A	J _C	K _C	J _B	K _B	J _A	K _A
0	0	0	0	0	1	0	φ	0	φ	1	φ
0	0	1	0	1	1	0	φ	1	φ	φ	0
0	1	1	1	0	1	1	φ	φ	φ	φ	0
1	0	1	1	1	1	φ	0	1	φ	φ	0
1	1	1	0	0	0	φ	1	φ	1	φ	1

$$J_A = 1$$


$$J_B = Q_A$$

$$J_C = Q_B$$

$$K_A = Q_B Q_C$$

$$K_B = 1$$

$$K_C = Q_B$$

 

EXERCICE :

- En utilisant des bascules JK réagissant sur front descendant et des opérateurs NOR. Donnez le logigramme d'une décade asynchrone dans le code DCB.
- Mêmes questions pour une décade asynchrone dans le code 5421
- Comparez les deux logigrammes
- Comment peut-on passer aisément d'un code à un autre.

TD COURS : Méthodes de synthèse des compteurs asynchrones

Les impulsions à compter sont nécessairement appliquées sur l'entrée Cp de la 1^{ère} bascule c'est-à-dire celle correspondante au bit de poids le plus faible si le code est pondéré. De façon plus générale, c'est la bascule dont la sortie change le plus souvent d'état pendant le cycle de comptage.

Les bascules peuvent être commandées :

- Les unes, par les impulsions à compter par Cp ;
- Les autres, par les transitions ses sorties des bascules précédentes.

Il faut donc commencer à rechercher l'origine des impulsions de commande de chaque bascule sauf la 1^{ère}. Puis on calcule les fonctions d'entrée de chaque bascule.

Exemple : Soit à réaliser une structure asynchrone d'une association de trois bascules ayant les séquences suivantes :

	A	B	C
Origine	0	0	1
Etat 1	0	1	0
Etat 2	0	1	1
Etat 3	1	0	0

Mise en équation

La valeur des entrées d'une bascule synchrone est indifférente (ϕ) tant qu'on ne lui envoie pas une impulsion de commande. Il faut donc repérer pour chaque bascule les changements d'état (étape précédente vers étape suivante) du compteur par lesquels elle reçoit une impulsion et donner les valeurs logiques correspondantes à ces entrées J et K uniquement.

EXERCICE :

Soit à réaliser le compteur asynchrone ayant le code de comptage suivant :

A	B	C	D
0	0	0	0
0	0	0	1
0	0	1	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	0	1
1	0	0	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	0	1

EXERCICE :

En utilisant des bascules JK réagissant sur front descendant et des portes NAND, donnez le logigramme d'une décade asynchrone en DCB.